



Experiment : Flipflops

D-Flipflop:

Aim: For D- Flipflop.

Write Verilog description

Test-bench

  


Q	D	Q(t+1)
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Verilog Code

```
module d_ff (
    input clk,
    input d,
    output reg q
);
    always @(posedge clk) begin
        q <= d;
    end
endmodule
```

Testbench
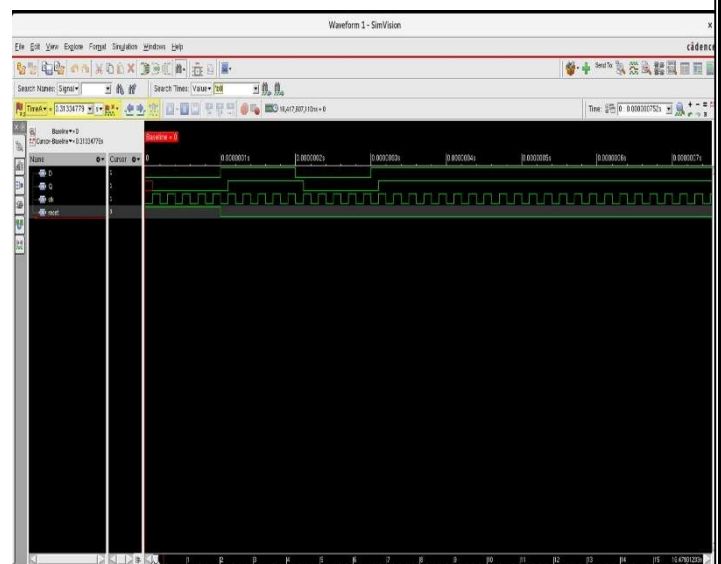
```
module tb_d_ff;
    reg clk, d;
    wire q;
    d_ff uut (.clk(clk), .d(d), .q(q));
    initial begin
        clk = 0; d = 0;
        #10 d = 1;
```



VLSI

```
#10 d = 0;

#10 d = 1;

#50 $finish;

End

always #5 clk = ~clk; // Clock generation



endmodule
```

SR- Flipflop:

Aim : For SR- Flipflop.

Write Verilog description

Test-bench

  

S	R	Q_N	Q_{N+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	-
1	1	1	-

```
module sr_ff (

    input clk,

    input s,

    input r,

    output reg q

);

always @(posedge clk) begin

    case ({s, r})

        2'b00: q <= q;

        2'b01: q <= 0;


        2'b10: q <= 1;

        2'b11: q <= 1'bx;

    endcase

end

endmodule
```

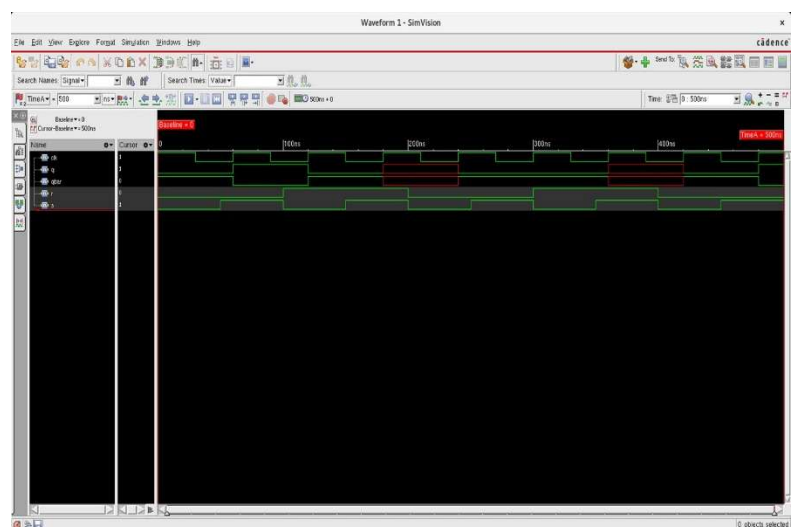

VLSI

Testbench

```
module tb_sr_ff;

    reg clk, s, r;

    wire q;

    sr_ff uut (.clk(clk), .s(s), .r(r), .q(q));

    always #5 clk = ~clk;

    initial begin

        clk = 0; s = 0; r = 0;

        #10 s = 1; r = 0;

        #10 s = 0; r = 1;

        #10 s = 0; r = 0;

        #10 s = 1; r = 1;

        #10 s = 0; r = 0;

        #10 $stop;

    end



endmodule
```

JK Flipflop

Aim: For JK- Flipflop

Write Verilog description


Test-bench

  

J	K	Q_n	Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

VLSI
 
```
module jk_ff (  
    input clk,  
    input j,  
    input k,  
    output reg q  
);  
    always @(posedge clk) begin  
        case ({j, k})  
            2'b00: q <= q;  
            2'b01: q <= 0;  
            2'b10: q <= 1;  
            2'b11: q <= ~q;  
        endcase  
    end  
endmodule
```




Testbench

```
module tb_jk_ff;  
    reg clk, j, k;  
    wire q;  
    jk_ff uut (.clk(clk), .j(j), .k(k), .q(q));  
    always #5 clk = ~clk; // Clock toggles every 5ns  
    initial begin  
        clk = 0; j = 0; k = 0;  
        #10 j = 1; k = 0;  
        #10 j = 0; k = 1;  
        #10 j = 1; k = 1;  
        #10 j = 0; k = 0; //  
    #10 $finish;  
    end  
endmodule
```

Experiment : MOD N Counter

Aim: To design a four bit Synchronous MOD-N counter with Asynchronous reset

Write Verilog Code

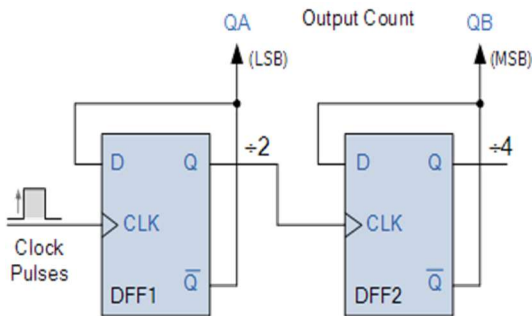

```

module mod_n_counter #(parameter N = 10, WIDTH = 4)(
    input clk,
    input rst,
    output reg [WIDTH-1:0] count
);
    always @(posedge clk or posedge rst) begin
        if (rst)
            count <= 0;
        else if (count == N-1)
            count <= 0;
        else
            count <= count + 1;
        end
    endmodule


```

Testbench

```

module tb_mod_n_counter;
    parameter N = 10;
    reg clk = 0, rst;
    wire [3:0] count;
    mod_n_counter #(N, 4) uut (.clk(clk), .rst(rst), .count(count));

```

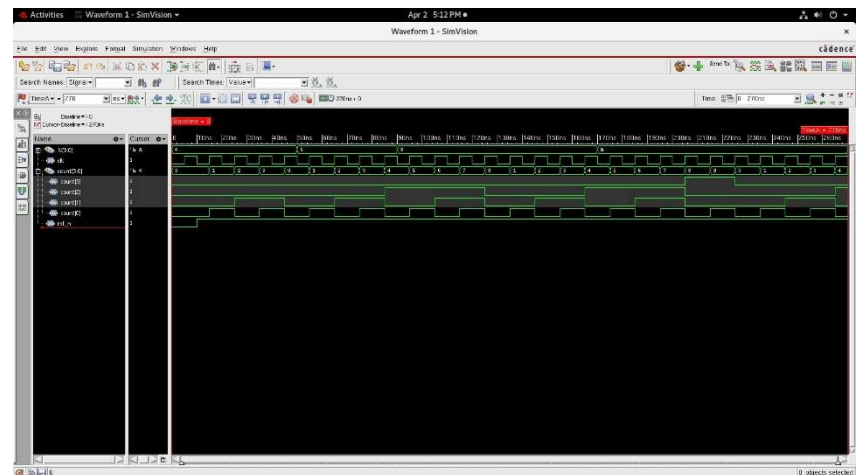

VLSI

```
always #5 clk = ~clk;

initial begin

    rst = 1; #10;

    rst = 0;

    #100;

    $finish;

end

endmodule
```


Experiment : 32 bit ALU

Aim: 32-Bit ALU Supporting 4-Logical and 4-Arithmetic operations, using case

and if statement for

ALU Behavioral Modeling

Write Verilog description

 

```
module alu_32bit (
    input [31:0] a,
    input [31:0] b,
    input [2:0] sel,
    output reg [31:0] result,
```

VLSI

output zero

);

always @(*) begin

case (sel)

3'b000: result = a + b;

3'b001: result = a - b;

3'b010: result = a & b;

3'b011: result = a | b;

3'b100: result = a ^ b;

3'b101: result = ~a;

3'b110: result = a << 1;

3'b111: result = a >> 1;


default: result = 32'h00000000;

endcase

end

assign zero = (result == 0) ? 1 : 0;

endmodule

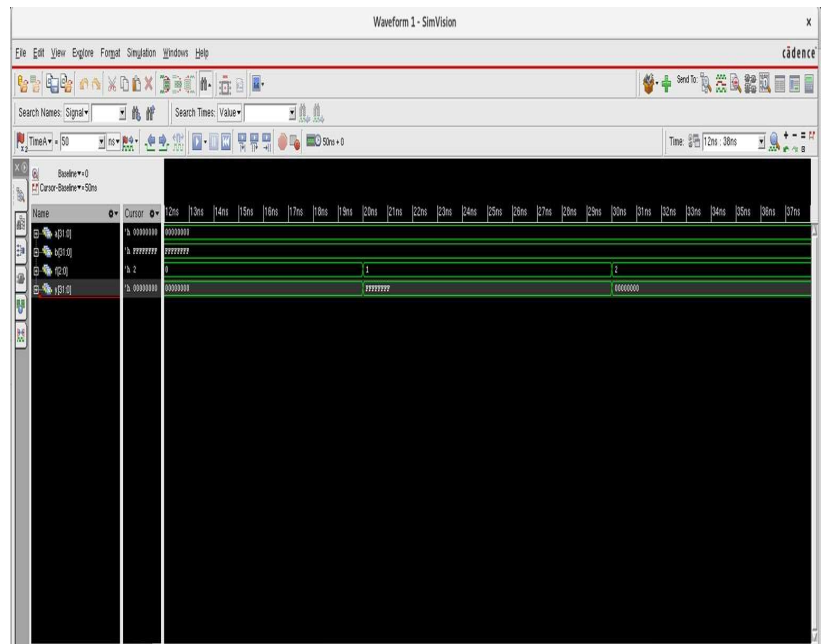

Testbench

module tb_alu_32bit;

reg [31:0] a, b;

reg [2:0] sel;

wire [31:0] result;

wire zero;

alu_32bit uut (.a(a), .b(b), .sel(sel), .result(result), .zero(zero));

initial begin

a = 32'd15; b = 32'd10;

sel = 3'b000; #10;

sel = 3'b001; #10;


sel = 3'b010; #10;

VLSI

```
sel = 3'b011; #10;  
sel = 3'b100; #10;  
sel = 3'b101; #10;  
sel = 3'b110; #10;  
sel = 3'b111; #10;  
  
#10 $finish;  
  
end  
endmodule
```

Experiment : 4bit Shift and Add Multiplier

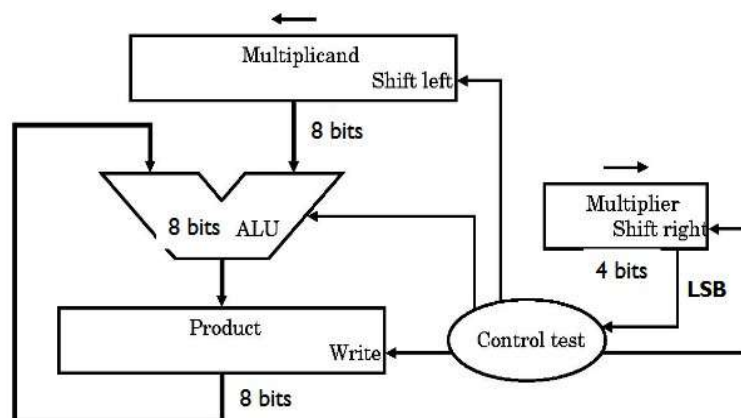Aim: To write a verilog code for 4bit shift and add multiplier and verify the functionality using Test bench.




VLSI

```
module shift_and_mult_4bit (
    input [3:0] a,
    input [3:0] b,
    input [1:0] sel ,
    output reg [3:0] out
);

always @(*) begin
    case (sel)
        2'b00: out = a;
        2'b01: out = a << 1;
        2'b10: out = a >> 1;
        2'b11: out = a & b;
        default: out = 4'b0000;
    endcase
end

endmodule
```

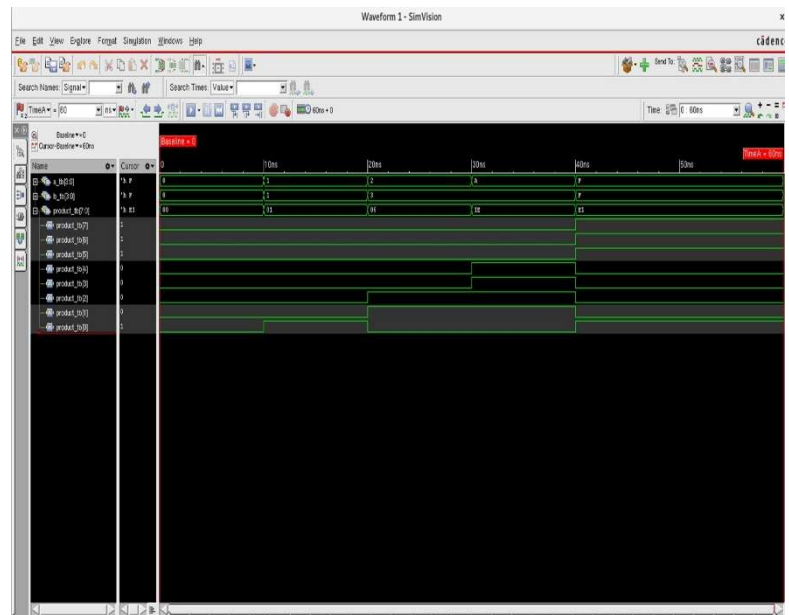

Testbench

```
module tb_shift_and_mult_4bit;

    reg [3:0] a, b;
    reg [1:0] sel;
    wire [3:0] out;

    shift_and_mult_4bit uut (.a(a), .b(b), .sel(sel), .out(out));

    initial begin

        a = 4'b1010; b = 4'b1100;

        sel = 2'b00; #10;

        sel = 2'b01; #10;
```

VLSI

```
sel = 2'b10; #10;
```

```
sel = 2'b11; #10 ;
```

```
#10 $finish;
```

```
end
```


```
endmodule
```

Experiment : 4 Bit adder

Aim: To write a verilog code for 4bit adder and verify the functionality using Test bench



A	B	C	SUM OUT	CARRY OUT
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

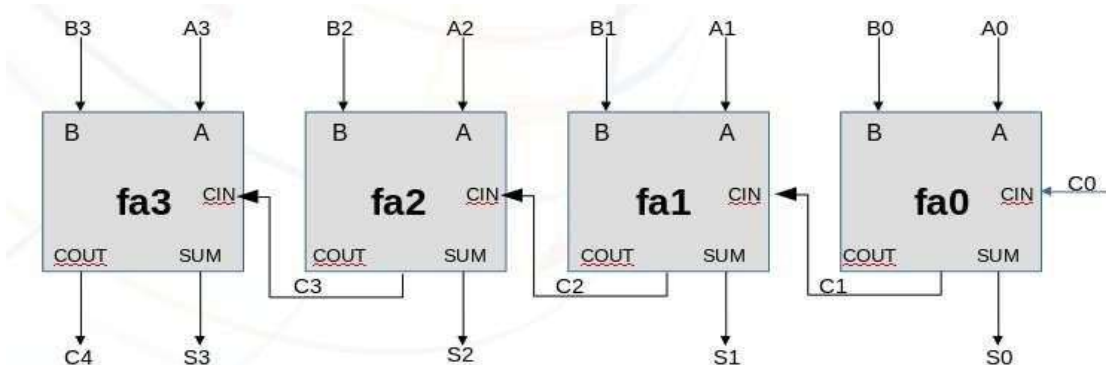

```
module adder_4bit (
```

```
    input [3:0] a,
```

```
    input [3:0] b,
```

```
    input cin,
```


VLSI

```
output [3:0] sum,  
output cout  
);  
wire c1, c2, c3;  
  
full_adder FA0 (.a(a[0]), .b(b[0]), .cin(cin), .sum(sum[0]), .cout(c1));  
full_adder FA1 (.a(a[1]), .b(b[1]), .cin(c1), .sum(sum[1]), .cout(c2));  
full_adder FA2 (.a(a[2]), .b(b[2]), .cin(c2), .sum(sum[2]), .cout(c3));  
full_adder FA3 (.a(a[3]), .b(b[3]), .cin(c3), .sum(sum[3]), .cout(cout));  
endmodule
```

```
module full_adder (  
    input a, b, cin,  
    output sum, cout  
);  
    assign sum = a ^ b ^ cin;  
    assign cout = (a & b) | (b & cin) | (a & cin);  
endmodule
```

Testbench
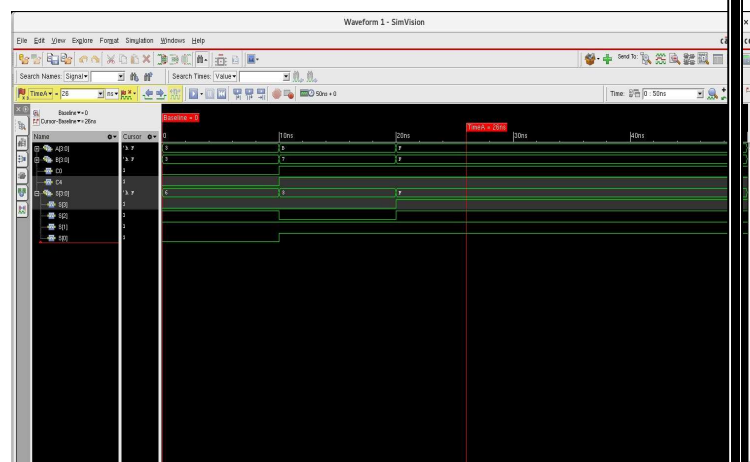
```
module tb_adder_4bit;  
    reg [3:0] a, b;  
    reg cin;  
    wire [3:0] sum;  
    wire cout;  
  
    adder_4bit uut (.a(a), .b(b), .cin(cin), .sum(sum),  
        .cout(cout));  
  
    initial begin  
        a = 4'b0011; b = 4'b0101; cin = 0; #10;
```



VLSI

```
a = 4'b1111; b = 4'b0001; cin = 0; #10; //  
a = 4'b1010; b = 4'b0101; cin = 1; #10; //  
#10 $finish;  
end  
endmodule
```

OR

```
module adder_4bit (  
    input [3:0] a,  
    input [3:0] b,  
    input cin,  
    output [3:0] sum,  
    output cout  
);  
    assign {cout, sum} = a + b + cin;  
endmodule
```

Testbench

```
module tb_adder_4bit;  
    reg [3:0] a, b;  
    reg cin;  
    wire [3:0] sum;  
    wire cout;  
  
    adder_4bit uut (.a(a), .b(b), .cin(cin), .sum(sum), .cout(cout));  
  
    initial begin
```

VLSI

```
a = 4'd3; b = 4'd5; cin = 0; #10;
```

```
a = 4'd15; b = 4'd1; cin = 0; #10;
```

```
a = 4'd10; b = 4'd5; cin = 1; #10;
```

```
#10 $finish;
```

```
end
```

```
endmodule
```